

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi “**Devre Elemanlarının Sembolle Gösterimi**” Konusu Doğru Yanlış Soruları

Soru Sayısı: 20

Aşağıdaki soruların cevabını işaretleyiniz.

Cevapları görmek için “Cevapla” butonuna tıklayınız.

: Basit elektrik devresinde devre elamanları bulunur.

Soru 1

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre elemanlarından anahtar, evimizde elektrik düğmesidir.

Soru 2

☐Doğru

☐Yanlış

: Bir devre şemasında duyun sembolü vardır.

Soru 3

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre elemanlarının sembolle gösterimi çizimi kolaylaştırır.

Soru 4

☐Doğru

☐Yanlış

: Kablonun gösterimi düz çizgidir.

Soru 5

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre şemalarına bakarak devrenin çalışıp çalışmayacağını anlayamayız.

Soru 6

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre şemaları dünyanın her yerinde aynı şekilde gösterilir.

Soru 7

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre elamanlarının resmini çizmek zor olduğu için devre sembolleri kullanılır.

Soru 8

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre şeması, devre elamanlarının sembolleri kullanılarak çizilir.

Soru 9

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Elektrik enerjisini üreten devre elamanı ampuldür.

Soru 10

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Ampul ışıık enerjisinden elektrik üretir.

Soru 11

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Bir devrede iki pil bağlanacaksa, + ve - uçları ardı ardına bağlanır.

Soru 12

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Bir elektrik devresine anahtar eklendiğinde ampulün parlaklığı artar.

Soru 13

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Devre elamanlarının gösterimi bütün dünyada farklıdır.

Soru 14

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Her pilin + ve - ucu vardır.

Soru 15

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Devre elemanları birbirine anahtarla bağlanır.

Soru 16

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Bir elektrik devresinde pil yatağının sembolü yoktur .

Soru 17

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Elektrik enerjisinin pilden ampule taşınmasını kablo sağlar.

Soru 18

☐Dođru

☐Yanlıř

: Televizyonun açılıp kapanmasını sađlayan devre elamanı anahtardır.

Soru 19

☐Dođru

☐Yanlıř

: Ampulün yerleřtirildiđi devre elamanı pil yatađıdır.

Soru 20

☐Dođru

☐Yanlıř

Cevapla

Diđer Konular

[5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Konu Anlatımı](#)

[5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Test](#)

[5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Doğru Yanlıř Soruları-1](#)

[5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Çalışma Kađıdı](#)