

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi “**Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi** ” Konusu Doğru Yanlış Soruları

Soru Sayısı: 25

Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

Cevapları görmek için en alttaki “**Cevapla**” butonuna tıklayınız.

: Devre elemanlarının sembollerle gösterimi kolaydır.

Soru 1

☐Doğru

☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde pilin görevi elektrik üretmektir.

Soru 2

☐Doğru

☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde devre elemanları sadece resimle gösterilir.

Soru 3

☐Doğru

☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde kullanılan bütün parçaların bir sembolü vardır.

Soru 4

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre şeması çizilirken devre elemanlarının sembolleri kullanılır.

Soru 5

☐Doğru

☐Yanlış

: Devre şeması çizmek, devreyi resim olarak çizmekten daha zordur.

Soru 6

☐Doğru

☐Yanlış

: Ampulün + ve – kutbu yoktur, bu nedenle pile istenildiği gibi bağlanılabilir.

Soru 7

☐Doğru

☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde duyun sembolü yoktur.

Soru 8

☐Doğru

☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde kablo düz çizgi ile gösterilir.

Soru 9

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Dünyanın her yerinde devre elemanlarının sembolü aynı çizilmez.

Soru 10

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Devre şemasının çizimi, devrenin çalışıp çalışmayacağını gösterir.

Soru 11

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde anahtar olmadan da ampul ışık verir.

Soru 12

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Bütün devre elemanlarının + ve - kutbu vardır.

Soru 13

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Devre elemanlarını birbirine bağlamada kablo kullanılır.

Soru 14

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Bütün elektrikli araçların devre şeması vardır.

Soru 15

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Pillerin elektrik devresine bağlanmasında pil yatağı kullanılır.

Soru 16

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Masa lambasının açılıp kapanmasını sağlayan devre elemanı anahtardır.

Soru 17

- ☐Doğru
☐Yanlış

: Basit elektrik devresinde duy sembolle gösterilmez.

Soru 18

☐Dođru

☐Yanlıř

: Her pilin volt değeri aynı değildir, pilin üzerinde kaç volt olduđu yazılıdır.

Soru 19

☐Dođru

☐Yanlıř

: Ampul ıřık enerjisini, elektrik enerjisine çevirir.

Soru 20

☐Dođru

☐Yanlıř

: Piller birbirine seri bağlanarak batarya elde edilir.

Soru 21

☐Dođru

☐Yanlıř

: Oluřturulan basit elektrik devresinde anahtar açık ise lamba ıřık verir.

Soru 22

☐Dođru

☐Yanlıř

: Devre elemanlarını resimle çizmek zor ve zaman alıcıdır.

Soru 23

☐Dođru

☐Yanlıř

: Basit elektrik devresinde birden fazla pil kullanılmaz.

Soru 24

☐Dođru

☐Yanlıř

: Pil içerisinde kimyasal enerjinin bitmesi sonucu ampul ıřık vermez.

Soru 25

☐Dođru

☐Yanlıř

Cevapla

Diđer Konular

5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Konu Anlatımı

5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Test

5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Doğru Yanlıř Soruları-2

5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Çalışma Kađıdı