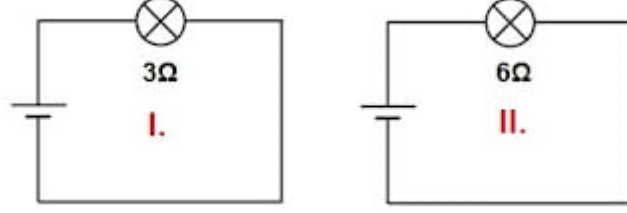


Direnci Yüksek Olan Ampul Fazla Işık Verir mi

Özdeş piller ve dirençleri farklı ampullerle kurulan bir devrede direnci yüksek olan ampul daha az ışık verecektir.

Ampulün direnci fazla olduğu zaman ohm kanununa göre üzerinden geçen akım miktarı azalacaktır.

Üzerinden geçen akım miktarının azalması da ampulün verdiği ışık miktarını azaltacaktır.



Özdeş pillerle kurulan şekildeki ampullerden 3Ω direnci olan ampul daha fazla ışık verecektir.