

Seri ve paralel baęlı ampuller gnlk yařamımızda bir ok alanda kullanılmaktadır.

A- Seri baęlı ampuller nerelerde kullanılır


Seri baęlı ampuller de btn ampuller ana kol zerinde dizilmiřtir.

Seri baęlı ampullerden biri patladıęında dięerleri de sner.

Seri baęlı ampullerin kullanımı sınırlıdır. Ampuller teker teker kontrol edilemez.

Ya hepsi yanar ya da hepsi sner.

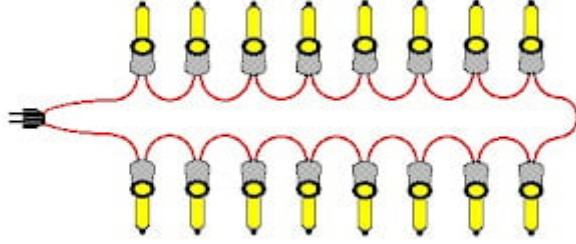1. Iřıldak ierisindeki LED'ler seri baęlanmıřtır.
2. El fenerlerinde seri baęlama yapılır.
3. Yılbařı aęacındaki ampuller seri baęlanmıřtır.
4. řerit LED ıřıklandırmalarında kullanılır.
5. Reklam panolarında kullanılır.
6. LED ampul ierisinde bulunan kk ledler seri baęlanmıřtır.



Seri baęlı ampuller

B- Paralel baęlı ampuller nerelerde kullanılır

Paralel baęlı ampuller de btn ampuller yan kollar zerine dizilmiřtir.

Paralel baęlı ampullerden biri patladıęında dięerleri yanmaya devam eder.

Paralel baęlı ampullerin kullanımı solduka fazladır.

Devredeki ampuller teker teker kontrol edilebilir.

1. Otomobillerin elektrik sistemleri paralel baęlanmıřtır.
2. Evlerimizde, okulda, iř yerinde ampuller paralel baęlanmıřtır.
3. Sokak lambalarında paralel baęlama kullanılır.

