

Seri ve paralel baęlı ampuller gnlk yařamımızda bir ok alanda kullanılmaktadır.

A- Seri baęlı ampuller nerelerde kullanılır


Seri baęlı ampuller de btn ampuller ana kol zerinde dizilmiřtir.

Seri baęlı ampullerden biri patladıęında dięerleri de sner.

Seri baęlı ampullerin kullanımı sınırlıdır. Ampuller teker teker kontrol edilemez.

Ya hepsi yanar ya da hepsi sner.

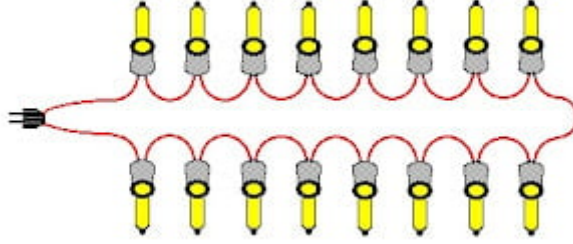1. Iřıldak ierisindeki LED'ler seri baęlanmıřtır.
2. El fenerlerinde seri baęlama yapılır.
3. Yılbařı aęacındaki ampuller seri baęlanmıřtır.
4. řerit LED iřıklandırmalarında kullanılır.
5. Reklam panolarında kullanılır.
6. LED ampul ierisinde bulunan kk ledler seri baęlanmıřtır.



Seri baęlı ampuller

B- Paralel baęlı ampuller nerelerde kullanılır

Paralel baęlı ampuller de btn ampuller yan kollar zerine dizilmiřtir.

Paralel baęlı ampullerden biri patladıęında dięerleri yanmaya devam eder.

Paralel baęlı ampullerin kullanımı solduęa fazladır.

Devredeki ampuller teker teker kontrol edilebilir.

1. Otomobillerin elektrik sistemleri paralel baęlanmıřtır.
2. Evlerimizde, okulda, iř yerinde ampuller paralel baęlanmıřtır.
3. Sokak lambalarında paralel baęlama kullanılır.

